

RTL inverters

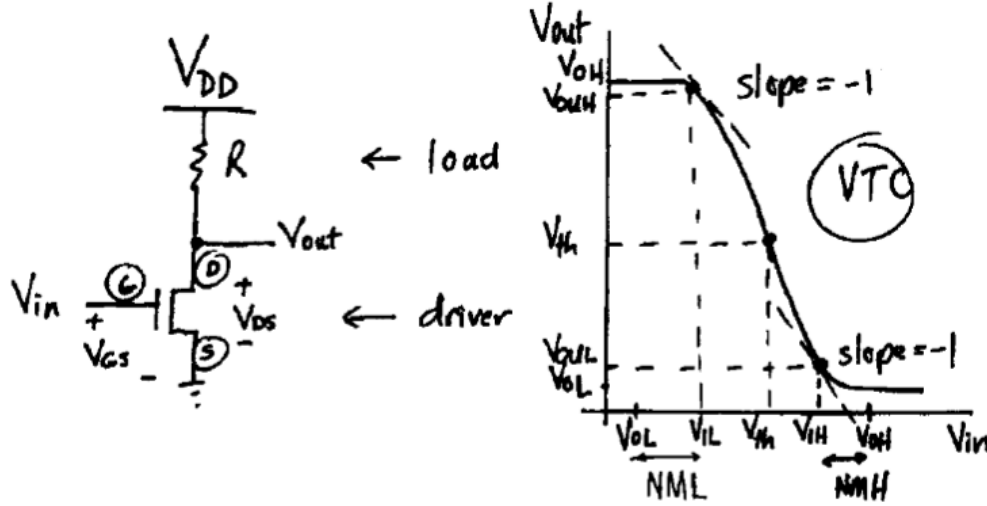


Figure 1: RTL VTC

$$\frac{V_{DD} - V_{out}}{R} = \frac{k_n}{2}(E_{CN}L_N) \frac{(V_{th} - V_{TN})^2}{V_{th} - V_{TN} + E_{CN}L_N} \quad (1)$$

SCM model of V_{th}

$$\frac{V_{DD} - V_{out}}{R} = \frac{k_n}{2}(V_{th} - V_{TN})^2 \quad (2)$$

LCM model of V_{th} Noise margin low (NML) = $V_{IL} - V_{OL}$ Noise margin high (NMH) = $V_{OH} - V_{IH}$ V_{OL}

$$\frac{k_n}{1 + \frac{V_{OL}}{E_{CN}L_N}} \left[(V_{DD} - V_{TN})V_{OL} - \frac{V_{OL}^2}{2} \right] = \frac{V_{DD} - V_{OL}}{R} \quad (3)$$

SCM model of V_{OL}

$$V_{OL} = \frac{V_{DD}}{1 + k_n R (V_{DD} - V_{TN})} \quad (4)$$

LCM model of V_{OL}

CMOS Inverter

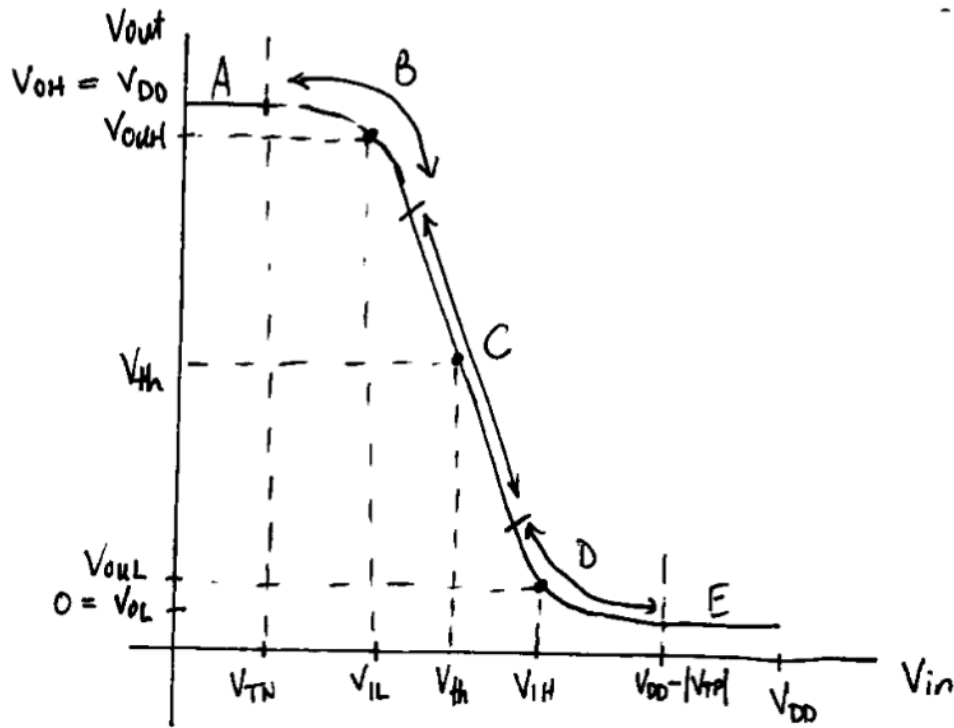


Figure 2: CMOS VTC

Range	PMOS	NMOS
A	OFF	ON
B	SAT	TRI
C	SAT	SAT
D	SAT	TRI
E	ON	OFF